

Laboratorium Podstaw Elektroniki			
Kierunek <i>Informatyka</i>	Specjalność —	Rok studiów <i>I</i>	Symbol grupy lab. <i>nie mamy</i>
Temat Laboratorium <i>Ćwiczenia wprowadzające</i>			Numer lab. <i>I</i>
Skład grupy ćwiczeniowej oraz numery indeksów <i>Piotr Więtczak(132339), Robert Ciemny(136693), Kamil Basiukajc(136681)</i>			
Uwagi		Ocena	

1 Ćwiczenia wprowadzające

1.1 Rezystory

Tablica 1: Wartości odczytów i pomiarów rezystancji

R	Barwa/oznaczenia	Odczyt	Pomiar
R_1	— —	— —	— —
R_2	— —	— —	— —
R_3	— —	— —	— —
R_4	— —	— —	— —
R_5	— —	— —	— —
R_6	— —	— —	— —

1.2 Kondensatory

Tablica 2: Wartości odczytów i pomiarów pojemności

C	Oznaczenia	Odczyt	Pomiar
C_1	— —	— —	— —
C_2	— —	— —	— —
C_3	— —	— —	— —
C_4	— —	— —	— —
C_5	— —	— —	— —
C_6	— —	— —	— —


1.3 Cewki

Tablica 3: Wartości odczytów i pomiarów indukcyjności


L	$Pomiar$
L_1	--

2 Obwody


2.1 Obliczanie rezystancji zastępczej

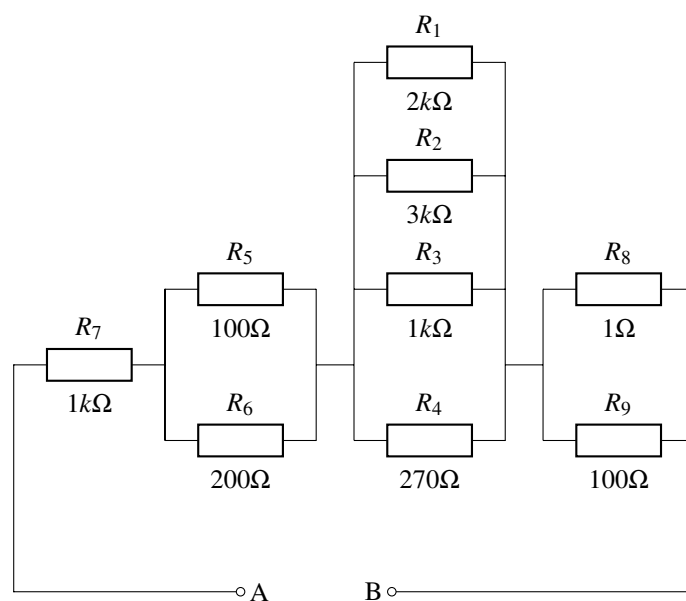


Rysunek 1: Obwód rezystancyjny

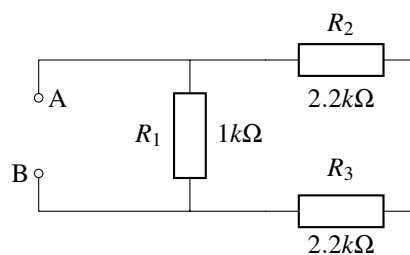


Rysunek 2: (a)

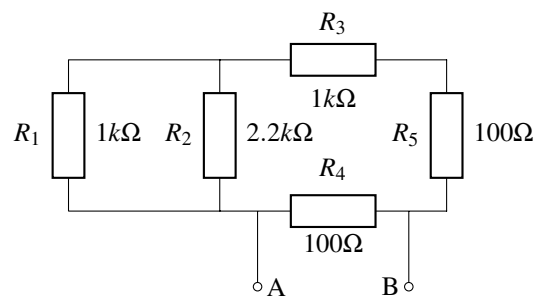


Rysunek 3: (b)

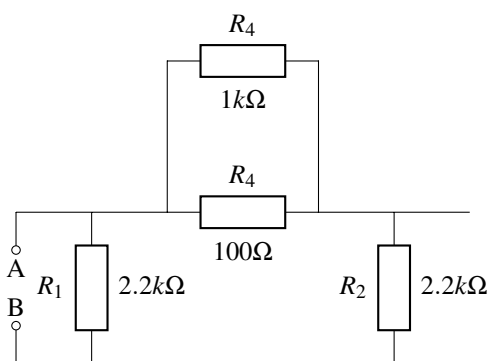


Rysunek 4: (c)

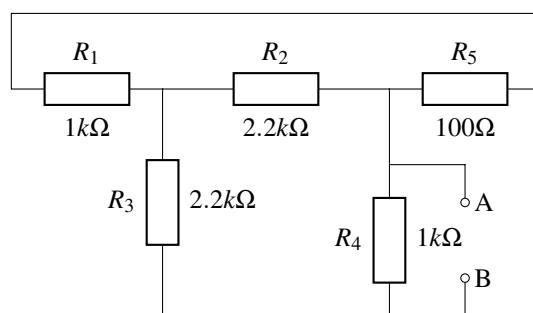

Rysunek 5: (d)

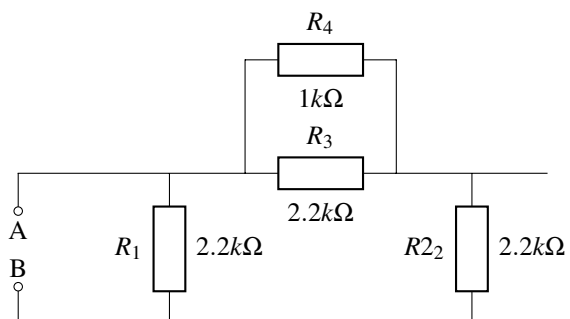

Rysunek 6: (e)

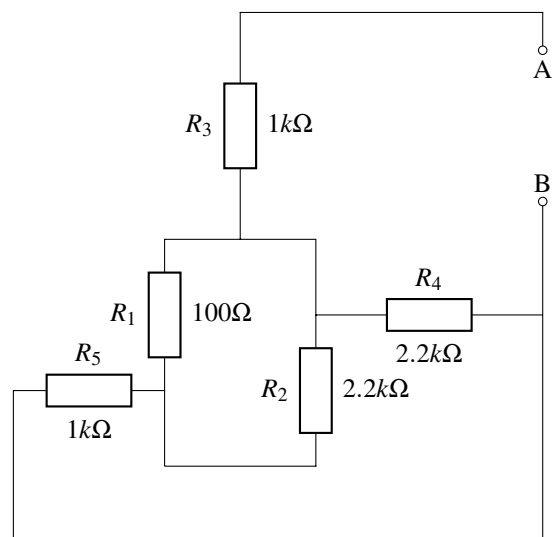

Rysunek 7: (f)

3 Pomiar napięcia

3.1 Pomiar wartości napięć wyjściowych z zasilacza

Tablica 4: Wartości odczytów i pomiarów

$U[V]$	$Odczyt[V]$	$Pomiar[V]$
1	--	--
3	--	--
4.5	--	--
11	--	--
13	--	--
25	--	--
28	--	--